

Mekkora külső ellenállást kell kapcsolni egy 12 V elektromotoros erejű, 4Ω belső ellenállású telepre, ha azt akarjuk, hogy a maximális külső teljesítménynek $1/10$ része legyen a külső teljesítmény?