

Két darab  $10\ \Omega$ -os és két darab  $40\ \Omega$ -os ellenállásból az ábra szerinti kapcsolást hozzuk létre. A telep feszültsége  $12\ \text{V}$ . Mit mutatnak a mérőműszerek a kapcsoló nyitott és zárt állása mellett? ( $\hat{A}$ )

