

Három egyforma telepből az ábra szerinti kapcsolást állítjuk össze. Mit mutat az A és B pontok közé kapcsolt
a) ideális ampermérő,
b) ideális voltmérő?

