

Mekkora effektív feszültséget jelez az *ábrán* látható kapcsolásban a voltmérő? $U_{\text{eff}} = 81,7 \text{ V}$; $f = 50 \text{ Hz}$; $R = 100 \Omega$; $C = 5,5 \mu\text{F}$; $L = 18,4 \text{ mH}$.