

Az *ábrán* az I. árammérő 10 mA áramot mutat, a voltmérő pedig 3 V feszültséget. Mit mutat a II. árammérő? Az árammérők egyformák, a telep belső ellenállása elhanyagolható.