

Az *ábrán* látható kapcsolásban $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 25 \text{ nF}$, $U = 25 \text{ V}$. Mekkora feszültséget jelez az ideális (sztatikus) voltmérő?