



Megnő, lecsökken, esetleg változatlan marad az *ábrán* látható kondenzátorok összes elektrosztatikus energiája, ha zárjuk a K kapcsolót?