

Két-két egyforma ellenállásból és két egyforma telepből az *ábrán* látható áramkört állítjuk össze. Mekkora áram folyik az r ellenállásokon? ($R = 20 \Omega$, $r = 10 \Omega$, $U = 10 \text{ V}$.)

