

Határozzuk meg az *ábrán* látható, csupa  $1\text{ k}\Omega$ -os ellenállásból álló végtelen hálózat eredő ellenállását az  $A$  és  $C$ , illetve az  $A$  és  $B$  pontok között!

