

Mekkora legyen az *ábrán* látható változtatható kondenzátor kapacitása, hogy a voltmérő a legnagyobb feszültséget mutassa?

