

Négy sorbakapcsolt „lapselemből” álló telep elektromotoros ereje 18 V. A rákapcsolt fogyasztón 0,3 A folyik, amely azonban 0,2 A-re csökken, ha a fogyasztóval párhuzamosan egy 8  $\Omega$ -os ellenállást is kötünk a telepre. Mekkora egyetlen „lapselem” belső ellenállása?