

Mennyi az *ábrán* látható végtelen lánc eredő váltóáramú ellenállása ω körfrekvencián az A - B csatlakozások között? Lehet ez kétféle érték?

