

$U = 230 \text{ V}$  effektív feszültségű hálózatra sorba kapcsolunk egy  $230 \text{ ohm}$  ellenállást, egy ideálisnak tekinthető diódát és egy ampermérőt, amely az áram effektív értékét méri. Mit mutat az ampermérő?