

Mekkora töltés megy át az R_x ellenálláson, ha zárjuk a K kapcsolót? Legyen

a) $R_x = 0$;

b) $R_x = R$.

