

Az *ábrán* látható áramkörben a telep elektromotoros ereje  $9\text{ V}$ , belső ellenállása  $15\ \Omega$ . A két egyforma voltmérő és az ampermérő is ideálisnak tekinthető. Mit mutatnak a műszerek a  $K$  kapcsoló nyitott és zárt állása esetén?

