

Van két teljesen egyforma voltmérőnk, amelyek méréshatára 10 V. Hogyan mérhetjük meg velük egy 12 V-os gépkocsi-akkumulátor elektromotoros erejét?

Mit mutat ekkor a két műszer?