

A telepre kapcsolt R ellenállást n -szeresre növelve meglepődve tapasztaljuk, hogy az ellenállásra jutó teljesítmény nem változik. Mekkora a telep belső ellenállása?