

Két (egyenáramú) dinamó, generátor és motor gyanánt van összekapcsolva. A generátor 1000 volt kapocsfeszültségű és effektusa 100 kilowatt: ebből a motorhoz csak 90 kilowatt jut el.

Mekkora az áramerősség? Mekkora a motor kapocsfeszültsége és mekkora a két gépet összekötő vezető ellenállása?