

1 mikrofard kapacitású sűrítő két fegyverzetét R ellenállású vezetővel kapcsoltuk össze. Hány ohm az R értéke, ha 1 percig tartó összekapcsolás után a sűrítő töltése felére csökken?