

Az *ábrán* látható kapcsolásban az R_3 ellenállásra jutó teljesítmény 15 W. Az árammérő 500 mA-t, a feszültségmérő 10 V-ot jelez. Mekkora az R_1 és R_3 ellenállások értéke? Mekkora az áramforrás feszültsége?

