

Három telepet sorba kötünk. Elektromotoros erejük 2 V, 10 V, illetve 5 V; belső ellenállásuk 0,2 Ω, 0,3 Ω, illetve 0,5 Ω. Számítsuk ki és ábrázoljuk a harmadik telep kapocsfeszültségét a rendszerre kapcsolt külső terhelő ellenállás függvényében!