

600 ohmos és 400 ohmos ellenállásokat sorba kapcsolunk, és 90 V feszültségre kötünk. A 600 ohmos ellenállásra kapcsolt voltmérő 45 V feszültséget mutat. Mennyi a voltmérő ellenállása?