

Az *ábrán* látható hálózat minden ellenállása R . Határozzuk meg a hálózat csomópontjai közti eredő ellenállásokat!

