

Hányad részére csökkenne a merülőforraló teljesítménye, ha egy ideális diódával sorba kapcsolva kötnénk a 230 V, 50 Hz-es hálózatra? Mennyi lenne ekkor a merülőforralóra jutó feszültség effektív értéke?

Hányad része ez a feszültség csúcsértékének?