

Hogyan kapcsoljuk össze az  $1\ \mu\text{F}$ ,  $2\ \mu\text{F}$ ,  $3\ \mu\text{F}$  és  $4\ \mu\text{F}$  kapacitású kondenzátorokat, hogy az eredő kapacitás  $1\ \mu\text{F}$  legyen?