

Mekkora áram folyik át az *ábrán* látható kapcsolásban a telepen? Melyik ellenálláson legnagyobb a teljesítmény?

