

Az *ábrán* látható kapcsolásban az R_2 ellenállású fogyasztó teljesítménye 250 W. Mekkora az R_1 és R_2 ellenállás? Mennyit mutat a 3. műszer? Mekkora az áramforrás feszültsége?

