

Van-e az *ábrán* látható áramkörben megjelölt  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  pontok között azonos potenciálú? Melyik két pont között van a legnagyobb feszültség?

