

Mekkora áram folyik az *ábrán* látható  $A$  és  $X$ , valamint az  $Y$  és  $B$  pontokat összekötő vezetékben? *Adatok:*  
 $R = 6 \Omega$ ,  $U = 24 \text{ V}$ .

