

Egy 230 V 40 W-os és egy 230 V 60 W-os izzót sorosan kötve 230 V feszültségre kapcsolunk. Melyik izzó ég fényesebben és miért?