

Egy villanókészülék (vaku) energiatároló elektrolit kondenzátorának kapacitása $3300 \mu\text{F}$, üzemi feszültsége 350 V . A tárolt energia hány százalékát lehet felhasználni a villanásra, ha a kisülési csőben 50 V -nál szakad meg a kisülés?