

Egy 6 V; 0,5 A-es és egy 4 V; 0,4 A-es izzót szeretnénk üzemi módon működtetni egy 12 V-os akkumulátorról. Tervezzünk egy lehetséges kapcsolást, megfelelő ellenállások beiktatásával! Mekkora lesz a veszteség?