

Van 8 db 14 V-os, 3 W-os karácsonyfaizzónk. Régi lomok között találunk 110 V-ra méretezett 10 W-os, 24 W-os, 40 W-os és 60 W-os izzókat. Melyiket kössük sorba a nyolc sorbakapcsolt izzóval, hogy 220 V-ra kapcsolva mind a kilenc izzó szépen világítson?