

A mellékelt kapcsolásban  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 10 \text{ mF}$ . Mekkora a telep kapocsfeszültsége, ha a kondenzátor a feltöltődés után  $4,5 \text{ J}$  energiát tárol?

