

Mekkora töltés halad át az *ábrán* látható *AB* vezető szakaszon, ha zárjuk a kapcsolót, és elég sokáig várunk?

