

Mekkora az ábrán szereplő  $R_1$  és  $R_2$  ellenállások értéke, ha az áramforrás feszültsége 40 V, az  $R$  ellenállás teljesítménye 80 W, az árammérő 3 A-t és a feszültségmérő 30 V-ot jelez?

