

Szeretnénk egy 100 ohmos tolóellenállás és egy 40 V-os áramforrás segítségével egy 2 W/20 V adatokkal rendelkező kis izzót működtetni. Hogyan oldható ez meg?