

Három sorbakapcsolt, különböző kapacitású kondenzátor eredő kapacitásának legalább hányszorosa a három kondenzátor párhuzamos kapcsolásával előállítható kapacitás?