

Egy ceruzaelemet (vagy ceruzaelem méretű akkumulátort) mérítsünk le egy állandó ellenállású fogyasztóval! Mérjük meg, hogy mekkora töltés áramlott át a fogyasztón, és mennyi energiát adott le az áramforrás!