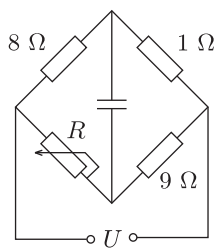


Mekkora az *ábrán* látható kapcsolásban az  $R$  változtatható ellenállás értéke, amikor



- a) a kondenzátor töltetlen;
- b) a kondenzátor feszültsége éppen fele  $U$ -nak?