

Mekkora az *ábrán* látható ellenálláshálózat eredő ellenállása a két végpontja között, ha mindegyik ellenállás azonos R nagyságú?

