

Mekkora az *ábrán* látható végtelen ellenálláslánc eredő ellenállása az A és B pont között? Ábrázoljuk az eredő ellenállás q -függését grafikusan!

