

Számítsuk ki az ábrán látható, mindkét irányban végtelen, csupa  $R$  ellenállásból álló láncban az alábbi pontok közötti eredő ellenállást:

- a)  $A$  és  $B$ ;
- b)  $A$  és  $C$ !

