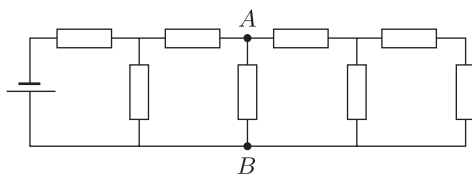


Nyolc darab, egyenként $100\ \Omega$ -os fogyasztóból álló hálózatban az A és B pont között $50\ \text{V}$ feszültséget mérünk.



Mekkora teljesítményt vesz fel ez a fogyasztókör a telepből?