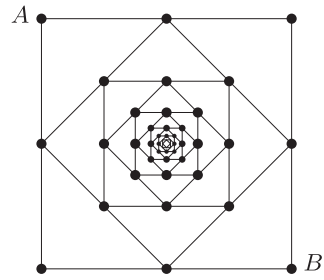


Az *ábrán* látható alakzatban (amely a közepe felé korlátlanul folytatódik) a fekete körökkel jelzett pontok között  $1 \Omega$  ellenállású vezetékek vannak.



Mekkora az eredő ellenállás az  $A$  és  $B$  pontok között?