

Az *ábrán* látható elektromos hálózatban minden fogyasztó ugyanakkora R ellenállású. Hány százalékkal változik meg az (1)-es fogyasztó teljesítménye, ha a (2)-es fogyasztót a K kapcsolóval rövidre zárjuk?

