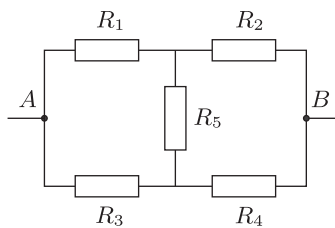


Mekkora az *ábrán* látható hídkapcsolás R_5 ellenállása, ha az A és B pontok közötti eredő ellenállás 9Ω ?



Adatok: $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 12 \Omega$, $R_3 = 15 \Omega$, $R_4 = 8 \Omega$.