

Határozzuk meg az *ábrán* látható áramkörben a főágban és a mellékágakban folyó áramerősségek értékét!

