

Számítsuk ki az *ábrán* látható kapcsolás  $A$  és  $B$ , illetve a  $C$  és  $D$  pontok közötti eredő ellenállását!

