

Az *ábra* szerinti kapcsolásban ideálisnak tekinthető műszerek vannak, amelyek a feltüntetett értékeket mutatják. Mekkora az R_1 , R_2 , R_3 és R_4 ellenállások?

